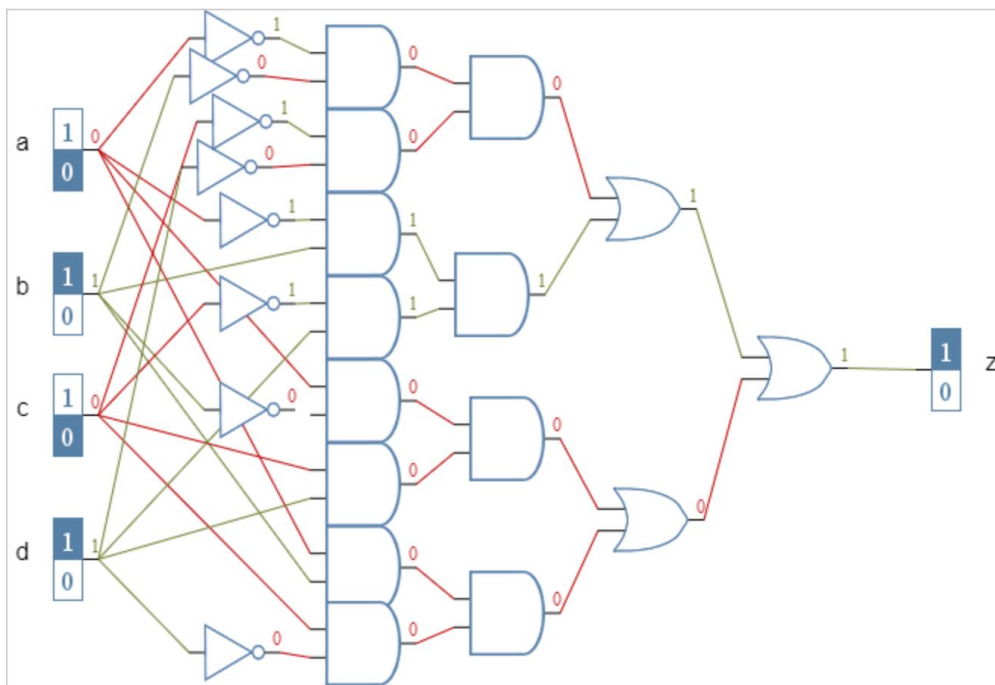


1.


a	b	c	d	$a'b'c'd'$	$a'bc'd$	$ab'cd$	$abcd'$	Z1
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0



The output for Z1 is HIGH only when the inputs are all low, or a and c are low while b and d are high, or b is low and the other inputs are high, or d is low and the other inputs are high.

2.


a	b	c	d	bd	b'd'	bd+b'd'	a'c'	Z2
0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	1	0	0

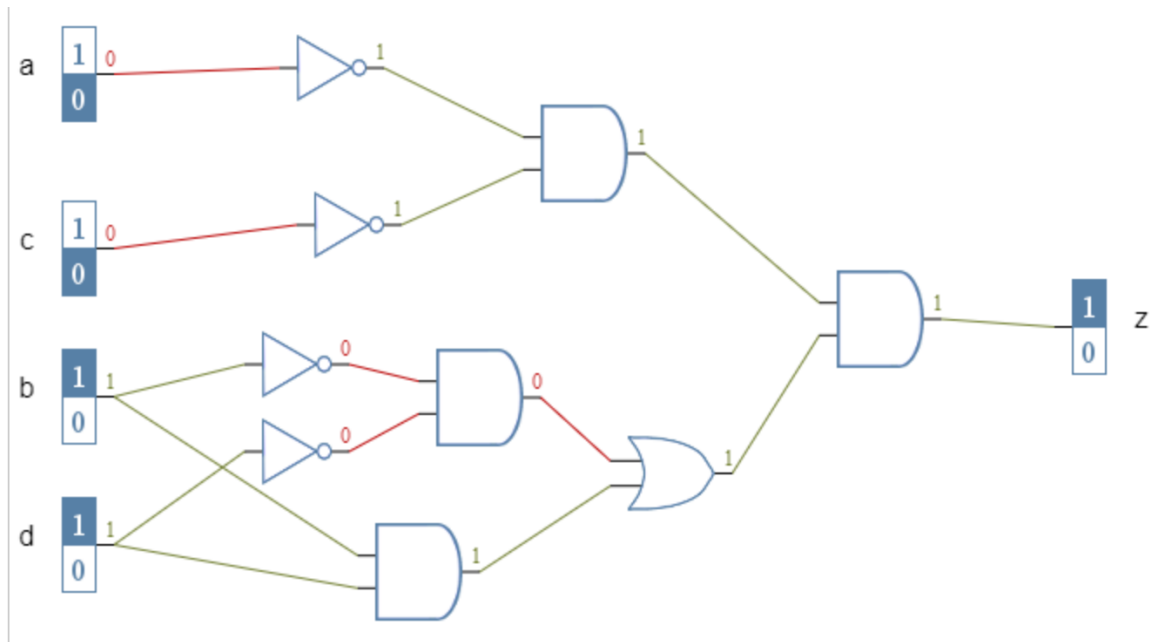

The output for Z2 is HIGH only when a and c are both low and b and c are the same.

3.

a	b	c	d	$bd'$	$b'd$	$bd'+b'd$	ac	Z3
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	0

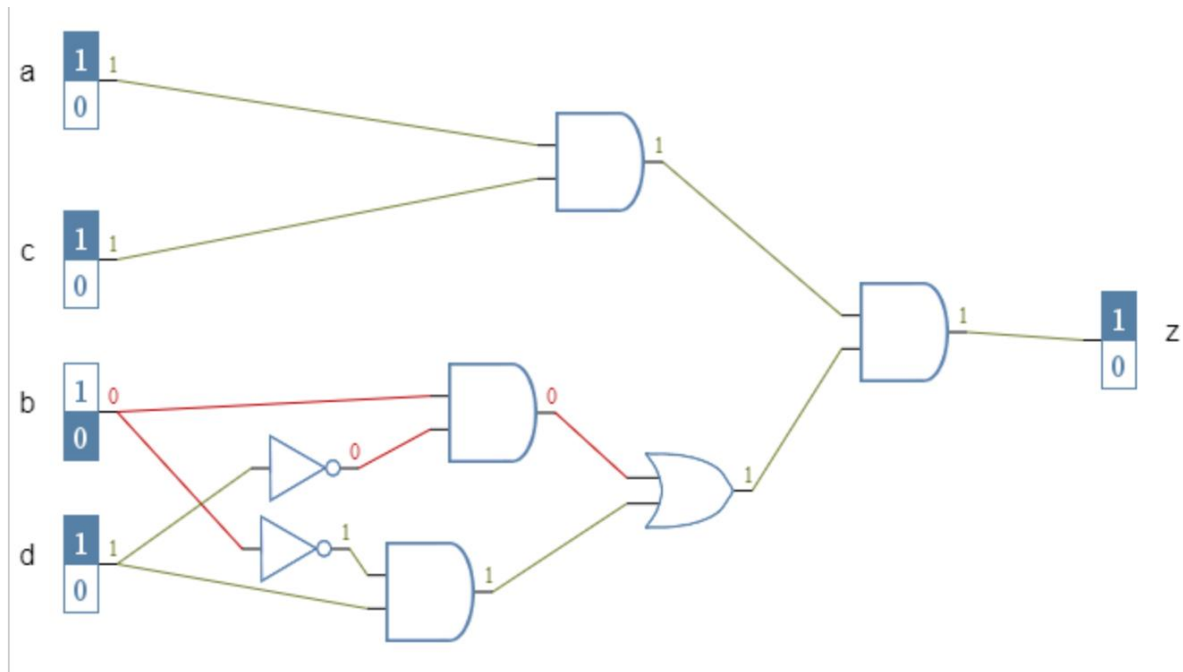


The output for Z3 is HIGH only when a and c are both high and b and d are different.

The output for Z4 is HIGH only when a and c are both low and b and c are the same or a and c are both high and b and d are different.

5. Z1 and Z4 are equivalent

6.

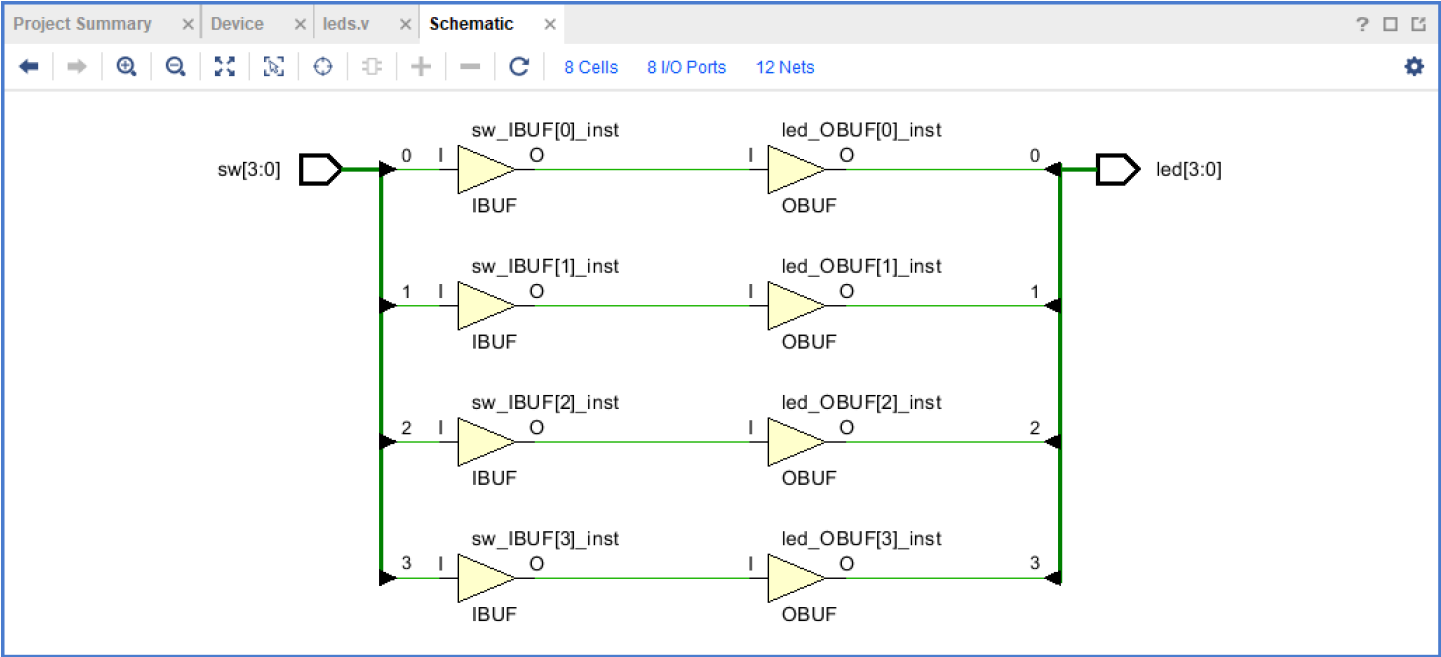

Inputs	Package Pin	Outputs	Package Pin
sw[0]	U15	led[0]	U14
sw[1]	W14	led[1]	V14
sw[2]	W13	led[2]	V13
sw[3]	W15	led[3]	U16